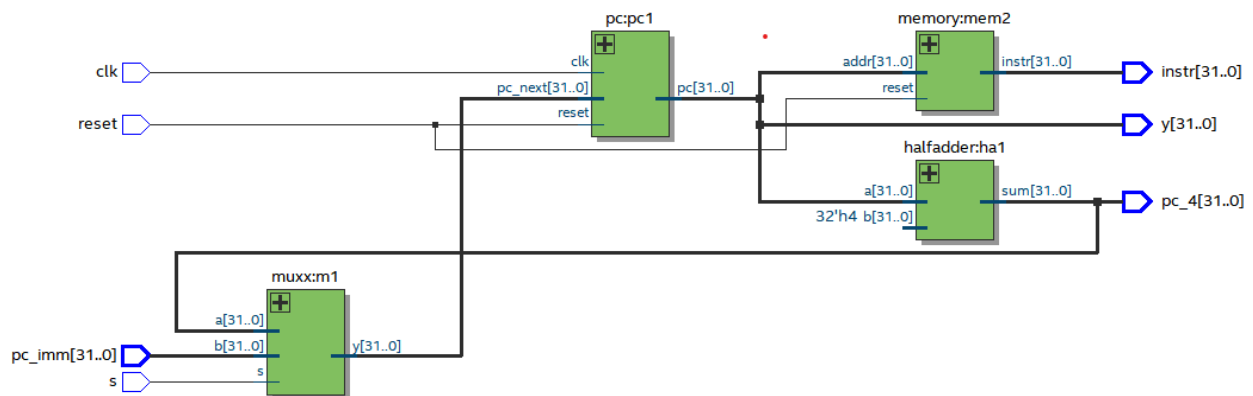


Cod RSIC-V processor code


IF stage:-

```
module IFstage#(parameter n=32)(
  input logic [n-1:0] pc_imm,
  input logic s,clk,reset,
  output logic [n-1:0] instr,
  output logic [n-1:0] pc_4,
  output logic [n-1:0] y;
  logic [n-1:0] x;
  // const bit z=4;
  muxx m1(.a(pc_4),.b(pc_imm),.s(s),.y(x));
  pc pc1(.pc_next(x),.clk(clk),.reset(reset),.pc(y));
  memory mem2(.addr(y),.reset(reset),.instr(instr));
  halfadder ha1(.a(y),.b(4),.sum(pc_4));
endmodule
```




Muxx :-
 
```
module muxx#(parameter n=32)(
  input s,
  input logic [n-1:0]a,b,
  output logic[n-1:0] y;
  assign y = s? a: b;
endmodule
```



Pc :-
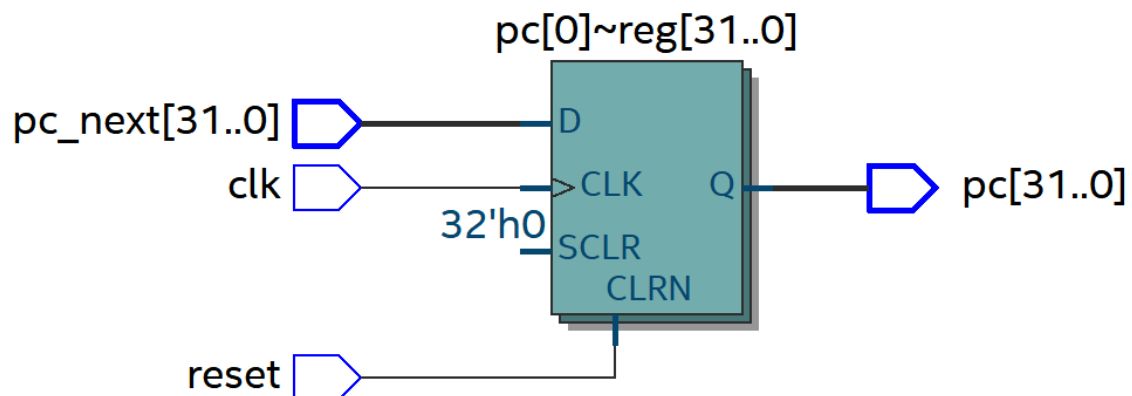
```
//synchronous--flipflop
// Code your design here
module pc#(parameter N=32)(
  input logic[N-1:0] pc_next,
  input logic clk,reset,
  output logic[N-1:0] pc);
always @(posedge clk or posedge reset) begin
  if (reset)
    pc <= 0; // Reset triggered by clock edge
  else
    pc <= pc_next; // Data updated on clock edge
end
endmodule
```




Memory:-

```
module memory#(parameter n=32, DW=32,DL=1024)(
  input logic [n-1:0] addr,
  input reset,
  output logic [n-1:0] instr);
```

```

logic [DW-1:0]mem[0:DL-1];
assign instr = reset?32'b0:mem[addr];
endmodule

```

 

Halfadder:-

```

module halfadder#(parameter n=32)(a,b,sum,Cout);
input logic [n-1:0] a, b;
output logic [n-1:0] sum,Cout;
always_comb
begin
sum = a ^ b;
Cout = a & b;
end
endmodule


```

ID stage:-

```

module IDstage#(parameter n=32)(
input logic reset,
input logic [n-1:0] instr,
input logic [n-1:0] wbackout,
output logic [2:0]fun3,
output logic [n-1:0] rdata1,rdata2,
output logic [6:0]fun7,
output logic [6:0] op,
output logic [n-1:0] immfinal,imnew);
logic [11:0] imm;
logic [4:0] rd,rs1,rs2;
decoder d(.op(op),.instr(instr),.rd(rd),.rs1(rs1),.rs2(rs2),.imm(imm),.fun3(fun3),.fun7(fun7));
registerfile
rf(.rd(rd),.rs1(rs1),.rs2(rs2),.wbackout(wbackout),.reset(reset),.rdata1(rdata1),.rdata2(rdata2));
signext sig(.imm(imm),.imfinal(immfinal),.imnew(imnew));
endmodule

```

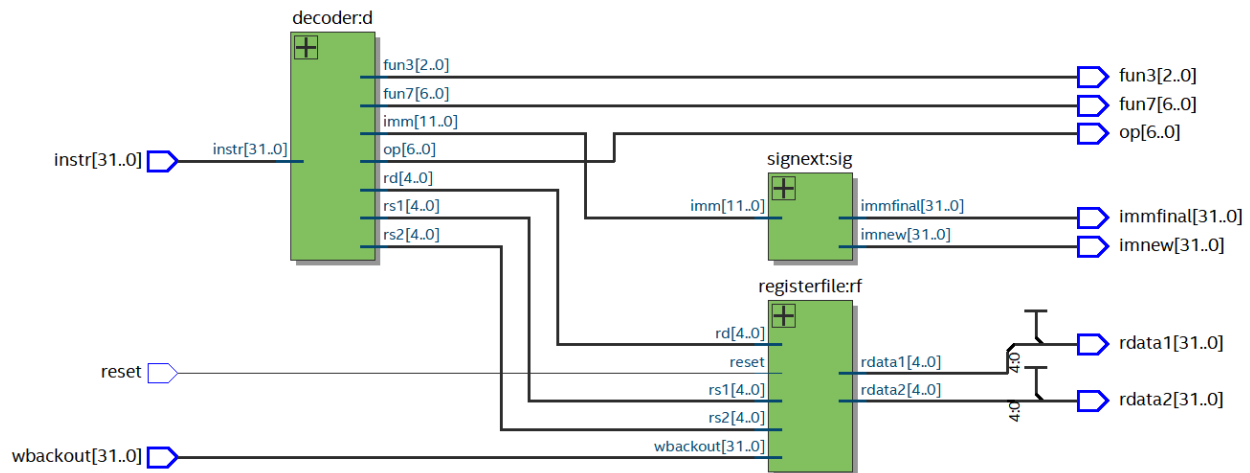

Decoder:-

```

module decoder#(parameter n=32)(instr,rd,rs1,rs2,imm,fun3,fun7,op);
input logic [n-1:0] instr;
output logic [4:0] rd,rs1,rs2;
output logic [11:0] imm;
output logic [2:0]fun3;
output logic [6:0]fun7;
output logic[6:0] op;
assign op=instr[6:0];
always@(*)
begin
case(op)
7'b0110011://R-type
begin
rd=instr[11:7];
rs1=instr[19:15];
rs2=instr[24:20];
fun3=instr[14:12];
fun7=instr[31:25];
end
7'b0010011://I-type
begin
rd=instr[11:7];
rs1=instr[19:15];
imm=instr[31:25];
fun3=instr[14:12];
end
7'b0100011://S-type
begin
rd=instr[11:7];
rs1=instr[19:15];
rs2=instr[24:20];
end
end
end

```

```

        fun3=instr[14:12];
        imm=instr[11:5];
    end
    7'b1100011://B-type
begin
    imm={instr[31],instr[7],instr[30:25],instr[11:6]};
    rs1=instr[19:15];
    rs2=instr[24:20];
    fun3=instr[14:12];
end
    7'b0000011://L-type
begin
    rd=instr[11:7];
    rs1=instr[19:15];
    imm=instr[31:25];
    fun3=instr[14:12];
end
endcase
end
endmodule

```

Register file:-


```

module registerfile#(parameter n=32)(
input logic[4:0]rd,rs1,rs2,
input logic [n-1:0] wbackout,
input logic reset,
output logic[4:0] rdata1,rdata2);
logic rw;
logic [n-1:0]rf[n-1:0];
assign rdata1=reset?0:rf[rs1];
assign rdata2=reset?0:rf[rs2];

always@(rw) begin
    rf[rd]=wbackout;
end

endmodule

```

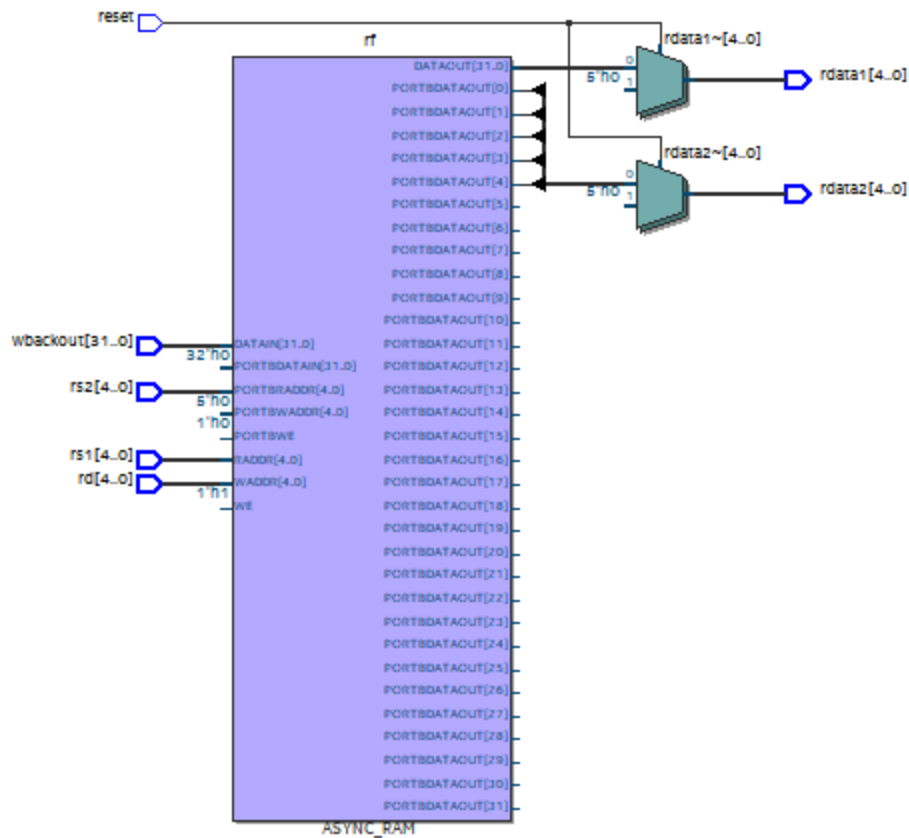


Sign extender (along with shifter):-

```

module signext#(parameter n=32)(
input logic[11:0] imm,
output logic[n-1:0] immfinal,
output logic [n-1:0]imnew);
logic[11:0] im;
assign imnew={{19{imm[11]}},imm[11:0],1'b0};
assign im=imm[11];
always@(*)
begin
    if(im[11]==1)
    begin
        immfinal={{20{imm[11]}}, imm};
    end
    else
    begin
        immfinal={20'b0, imm};
    end
end
endmodule

```

 


exe stage:-

```

module EXXstage#(parameter n=32)(
input logic [n-1:0]rdata1,rdata2,immfinal,
input logic [3:0]aluopra,
input logic alusour,branch,
output logic [n-1:0]aluout,
output logic sele);
logic [n-1:0] data;
logic zero;
alumux am(.rdata2(rdata2),.immfinal(immfinal),.alusour(alusour),.data(data));
aluand aa(.branch(branch),.zero(zero),.s(sele));
alu a(.aluopra(aluopra),.data(data),.zero(zero),.rdata1(rdata1),.aluout(aluout));
endmodule

```

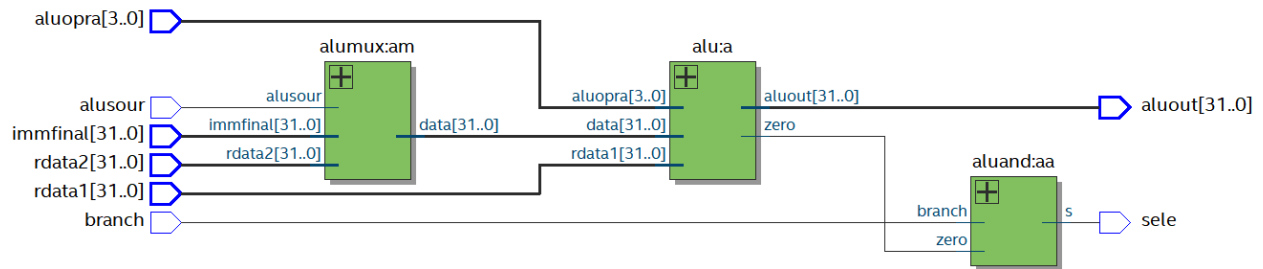


alumux:-

```

module alumux#(parameter n=32)(
input logic [n-1:0] immfinal, rdata2,
input logic alusour,
output logic [n-1:0] data );
assign data = alusour? immfinal : rdata2;
endmodule

```

 


aluand:-

```

module aluand(input logic zero , branch,
output logic s);
assign s=zero & branch;
endmodule

```

 

alu:-

```

module alu#(parameter n=32)(
input logic [3:0] aluopra,
input logic [n-1:0] rdata1,rdata2,data,
output logic[n-1:0] aluout,
output logic zero);
logic [3:0] x;
assign x=aluopra;
always@(*)
begin
case(x)
4'b0000://and
begin
aluout=rdata1&data;
end
4'b0001://or
begin
aluout=rdata1|data;
end
4'b0010://add

```



```

begin
    aluout=rdata1+data;
end
4'b0110://subtraction
begin
    aluout=rdata1-data;
end
endcase
if(aluout==0)
begin
    zero=1;

end
else
begin
    zero=0;

end
end
endmodule


```

datamem stage:-

```


module datamem #(parameter n=32)(
input logic [n-1:0] aluout,data_in,
input logic memread,memwrite,
output logic [n-1:0] dataout);
logic [n-1:0] datam [n-1:0];
assign dataout=memread?datam[aluout]:32'b0;//if memread is 1 then data out is value in datam else
32'b0
always@(posedge memwrite)
    begin
        datam[aluout]=data_in;
    end
endmodule

```

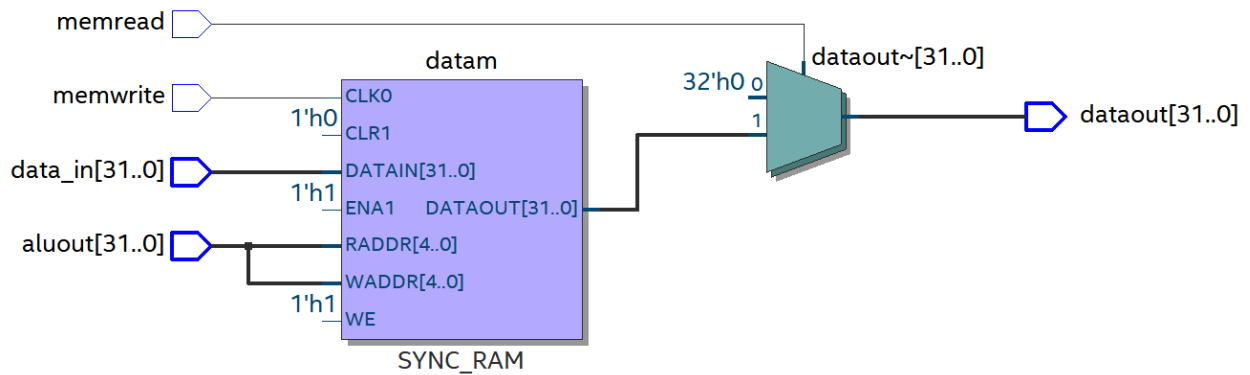


writeback stage:-
 
```
module writeback#(parameter n=32)(
input logic [n-1:0] aluout,dataout,
input logic memreg,
output logic[n-1:0]wbackout);
assign wbackout = memreg? dataout : aluout;
endmodule
```



Branch mux:-
 
```
module branchmx#(parameter n=32)(
input logic[n-1:0] imnew,pc_pr,
input logic s,
output logic[n-1:0] pc_imm);
assign pc_imm=s?imnew:pc_pr;
endmodule
```



alucontrol code:-

```
module control( input logic [1:0] ALUOp,
input logic [2:0] funct3,
input logic funct7,
output logic [3:0] ALUControl
);

always_comb begin
```

```

if (ALUOp == 2'b00) begin
    ALUControl = 4'b0010; // ADD
end
else if (ALUOp == 2'b01) begin
    ALUControl = 4'b0110; // SUB
end
else if (ALUOp == 2'b10) begin
    case (funct3)
        3'b000: ALUControl = funct7 ? 4'b0110 : 4'b0010; // SUB if funct7_5=1, ADD if funct7_5=0
        3'b111: ALUControl = 4'b0000; // AND
        3'b110: ALUControl = 4'b0001; // OR
        default: ALUControl = 4'b1111; // Undefined
    endcase
end
end

```

```
module maincontrol(input logic [6:0] op,
    output logic    memreg,
    output logic    alusour,
    output logic    memread,
    output logic    memwrite,
    output logic    branch,
    output logic [1:0] aluo
);
```

```
always_comb begin
    memreg = 0;
    alusour = 0;
    memread = 0;
    memwrite = 0;
    branch = 0;
```


```

    aluo = 2'b00;

    case (op)
        7'b0110011: begin // R-type instructions
            memreg = 1;
            aluo = 2'b10;
        end
        7'b0010011: begin // I-type instructions
            memreg = 1;
            alusour = 1;
            aluo = 2'b00;
        end
        7'b0000011: begin // Load instructions
            memreg = 1;
            memread = 1;
            alusour = 1;
        end
        7'b0100011: begin // Store instructions
            memwrite = 1;
            alusour = 1;
        end
        7'b1100011: begin // Branch instructions
            branch = 1;
            aluo = 2'b01;
        end
        default: begin
            end
    endcase
end

endmodule

```

 

riscV code:-

```

module riscv_singlecycle #(parameter n=32)(
    input logic clk,
    input logic reset
);
    logic [n-1:0] wbackout; // Internal signals
    logic [n-1:0] pc, pc_next, pc_imm, pc_4;
    logic [n-1:0] instr, rdata1, rdata2, immfinal, imnew, y;
    logic [n-1:0] aluout, dataout;
    logic [3:0] aluopra; // ALU operation code
    logic alusour, memread, memwrite, memreg, branch, sele; // Control signals
    logic [2:0] fun3; // Function code 3
    logic [3:0] alucontrol;
    logic [1:0] aluo;
    logic [6:0] fun7; // Function code 7
    logic [6:0] op;
    IFstage #(.n(n)) if_stage (
        .pc_imm(pc_imm),
        .s(sele), // Select PC source
        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .instr(instr),
        .pc_4(pc_4),
        .y(y) // Connect the output port to the internal signal
    );
    // ID Stage
    IDstage id_stage (
        .op(op),
        .reset(reset),
        .instr(instr),
        .wbackout(wbackout),
        .fun3(fun3),
        .rdata1(rdata1),
        .rdata2(rdata2),
        .fun7(fun7),
        .imfinal(immfinal),
        .imnew(imnew)
    );
    // EX Stage
    EXstage #(.n(n)) ex_stage (
        .rdata1(rdata1),
        .rdata2(rdata2),
        .imfinal(immfinal),
        .aluopra(alucontrol),
        .alusour(alusour),
        .branch(branch),
        .aluout(aluout),
        .sele(sele) // Use memreg for deciding if we write back memory or ALU result
    );

```

```

// Data Memory
datamem #(.n(n)) data_mem (
    .aluout(aluout),
    .data_in(rdata2), // Assuming rdata2 is the data to write
    .memread(memread),
    .memwrite(memwrite),
    .dataout(dataout)
);

// Writeback Stage
writeback #(.n(n)) wb_stage (
    .aluout(aluout),
    .dataout(dataout),
    .memreg(memreg),
    .wbackout(wbackout)
);

halfadder #(.n(n)) finaladder (
    .a(y),.b(imnew),.sum(pc_imm));

control con(.ALUOp(aluo),.funct3(fun3),
    .funct7(fun7),.ALUControl(alucontrol));

maincontrol mcon(.op(op),.memreg(memreg),.alusour(alusour),
    .memread(memread),.memwrite(memwrite),.branch(branch),
    .aluo(aluo));

endmodule

```

